## 1 实验名称:集成移位寄存器应用实验

#### 2 实验目的

- (1) 了解集成移位寄存器的控制功能。
- (2) 掌握集成移位寄存器的应用。

## 3 实验原理

移位寄存器的功能是当时钟控制脉冲有效时,寄存器中存储的数码同时顺序向高位(左移)或向低位(右移)移动一位。所以,移位寄存器的各触发器状态必须同时变化,为同步时序电路。

因为数据可以按序逐位从最低位或最高位串行输入移位寄存器,也可以通过置数端并行输入移位寄存器。所以移位寄存器的数据输入、输出方式有并行输入/并行输出、并行输入/串行输出、串行输入/并行输出、串行输入/串行输出。移位寄存器主要应用于实现数据传输方式的转换(串行到并行或并行到串行)、脉冲分配、序列信号产生以及时序电路的周期性循环控制(计数器)等。4 位移位寄存器 74LS194 的逻辑功能如表 1 所示。在方式信号  $S_i$  和  $S_A$  控制下,74LS194 可以实现右移(串行数据从  $S_D$  输入)、左移(串行数据从  $S_A$  输入)、置数(并行数据从  $S_A$  输入)及保持(输出不变)功能。

输入							输 出				功能
$C_{\mathbf{R}}$	$S_1$			SA		DCBA	$Q_{\mathrm{D}}$	$Q_{\mathbb{C}}$	$Q_{\rm B}$	$Q_{\Lambda}$	_
0.	φ.,	<b>\$</b> .7	ø	φ.	ø	ø	0	0	0	0	异步复位
1		1		φ	<b>†</b>	d c b a	d	с	b	а	同步置数
1	1		$D_i$	ø	<b>↑</b>	ø	$D_i$	$Q_{\mathrm{D}}$	$Q_{\mathbb{C}}$	$Q_{\mathrm{B}}$	右 移
1	0	1	ø	$D_i$	, t <sub>N, 1</sub> ,	φ	$Q_{\mathbb{C}}$	$Q_{\mathrm{B}}$	$Q_{\rm A}$	$D_i$	左移
1	0	0	ø	φ	<b>†</b>	ø	$Q_{\mathrm{D}}$	$Q_{\mathbb{C}}$	$Q_{\mathrm{B}}$	$Q_{\Lambda}$	保 持

图 1: 4 位移位寄存器 74LS194 功能表

# 4 实验电路

图 1 为简易乒乓球游戏机电路。输入 R,L 为球拍击球信号,高电平有效,输出 QD~QA,接 4 个发光二极管指示乒乓球的运动轨迹。游戏规则 R 或 L 输入一个正脉冲发球,发光二极管指示球向对方移动,到达对方顶端位置时,对方必须及时接球,使球返回,否则就会失球。输入的移位脉冲频率越高,球的移动轨迹越快,接球难度越大。

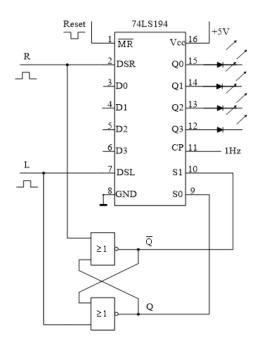


图 2: 乒乓球电路

图 2 为移存型计数器 图 3(a)、图 3(b) 分别为左移环形计数器和右移环形计数器


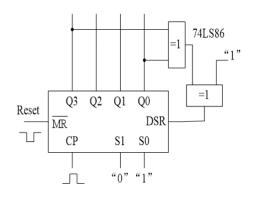


图 3: 移存型计数器电路

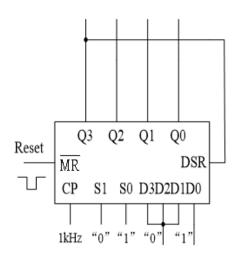



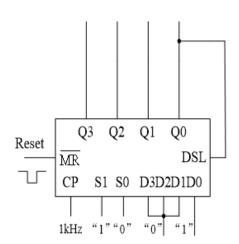


图 5: CLK/Q1

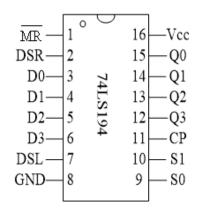


图 6: 74LS194 引脚图

## 5 实验内容及步骤

- 1. 按表 1 验证 74LS194 的功能。
- 2. 按图 1 接线,观察乒乓球游戏电路的效果。
- 3. 移存型计数器:连接图 2 电路。电路复位后输入 1Hz 时钟,观察电路输出状态是否与理论分析相同。时钟改为 10kHz,用示波器记录 Q3-Q0 的输出序列信号的波形。
- 4.74LS194 构成的 4 位环形计数器: 连接电路,预置初值"0001",时钟为 10kHz,用示波器观察和记录 CP,Q3—Q0 的波形图。

# 6 实验设备和器材

(1) 直流稳压电源

1台

(2) 数字逻辑实验箱

1 台

- (3) 74LS00、74LS161、74LS194 若干片
- (4) 示波器

1台

(5) 导线

## 7 数据及误差处理

(1) 乒乓球电路

如图进行仿真, 仿真结果符合预期

(2) 移存型计数器 Q3—Q0 的输出状态:

1Hz: 经实验观察,符合预期

1kHz, cp,Q1 Q3 如下:

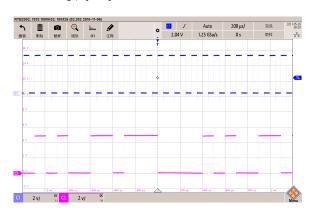


图 7: CP/Q0

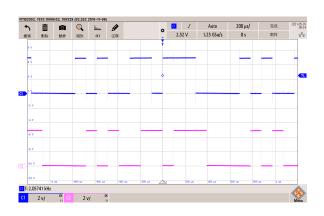


图 9: Q1/Q2

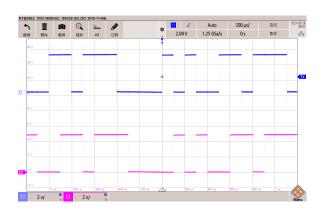


图 8: Q0/Q1

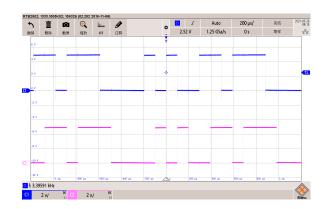


图 10: Q2/Q3

得到时序图:

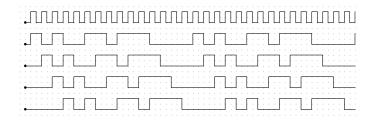


图 11: 移存型计数器时序图

左移环形计数器: 按下图仿真:


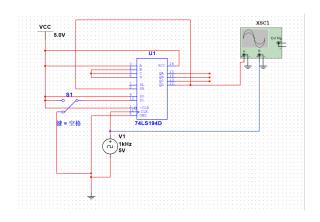


图 12: 移存型计数器时序图

1Hz: 经实验观察,符合预期 1kHz, cp,Q1 Q3 如下:

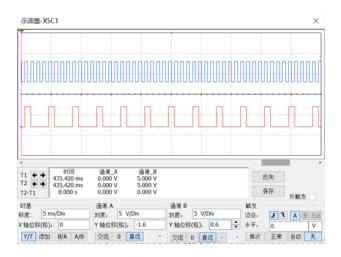

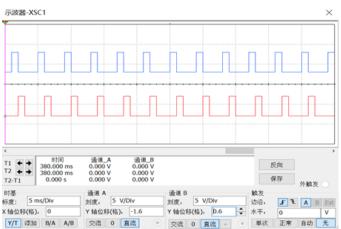


图 13: CP/Q0

图 14: Q0/Q1

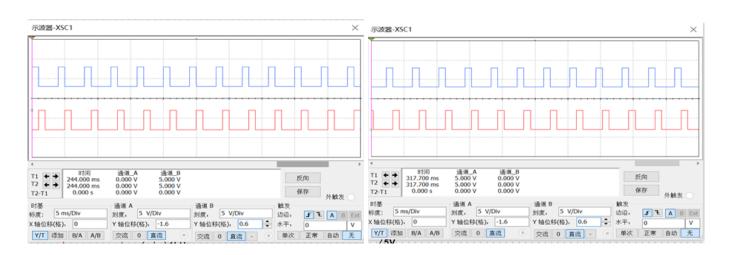


图 15: Q1/Q2

图 16: Q2/Q3

得到时序图:

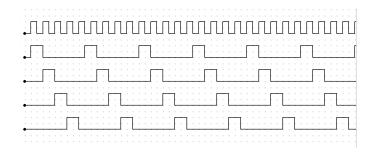


图 17: 移存型计数器时序图

右移环形计数器: 按下图仿真:

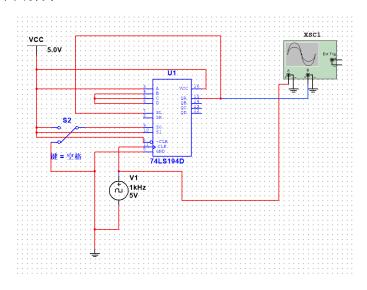


图 18: 移存型计数器时序图

1Hz: 经实验观察,符合预期

1kHz, cp,Q1 Q3 如下: 得到时序图:

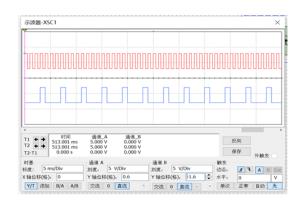


图 19: CP/Q0

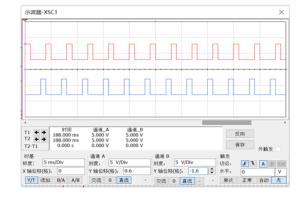


图 20: Q0/Q1

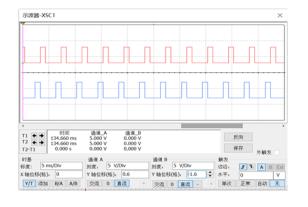


图 21: Q1/Q2

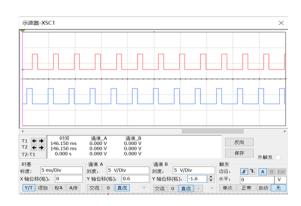


图 22: Q2/Q3

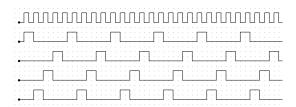


图 23: 移存型计数器时序图

# 8 结论

74LS194 的功能符合预期

	输入							输	功能		
$C_R$	<i>S</i> <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	SD	$S_A$	CP	DCBA	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$	
0	φ	φ	φ	φ	φ	φ	0	0	0	0	异步复位
1	1	1	φ	φ	1	Doba	d	С	b	a	同步置数
1	1	0	$D_i$	φ	1	φ	$D_i$	$Q_D$	Qc	$Q_B$	右移
1	0	1	φ	$D_i$	1	φ	Qc	$Q_B$	$Q_A$	$D_i$	左移
1	0	0	φ	φ	1	φ	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$	保持

图 24: 74LS194 功能表

移存型计数器时序图符合预期

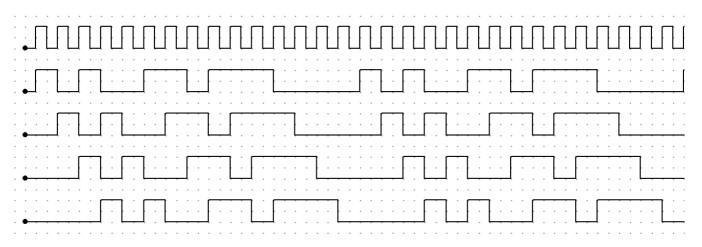


图 25: 移存型计数器时序图

左移寄存器的时序图:右移寄存器的时序图:

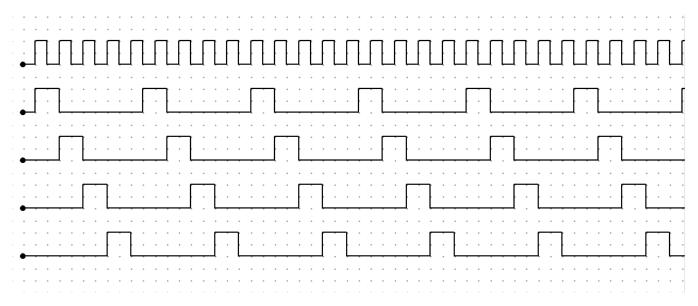


图 26: 左移寄存器的时序图

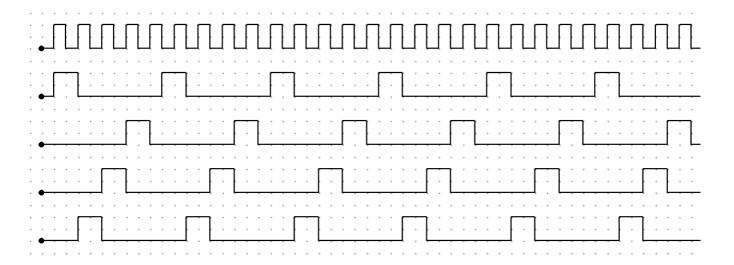


图 27: 右移寄存器的时序图